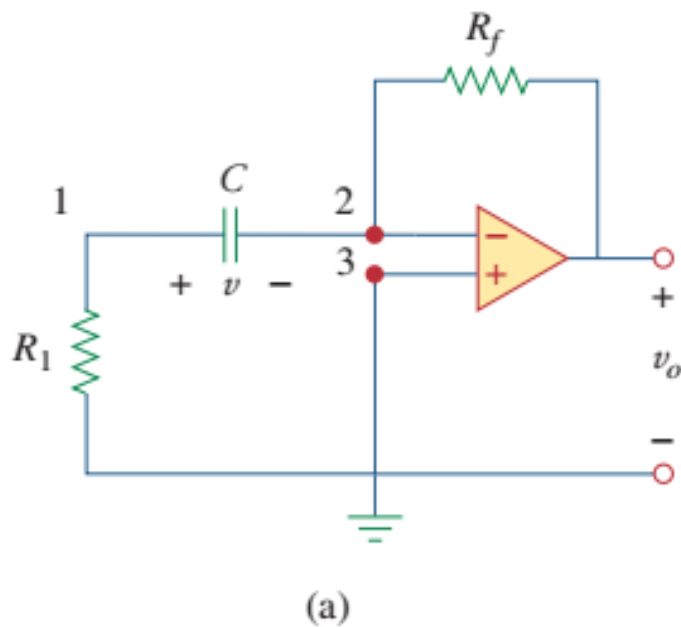




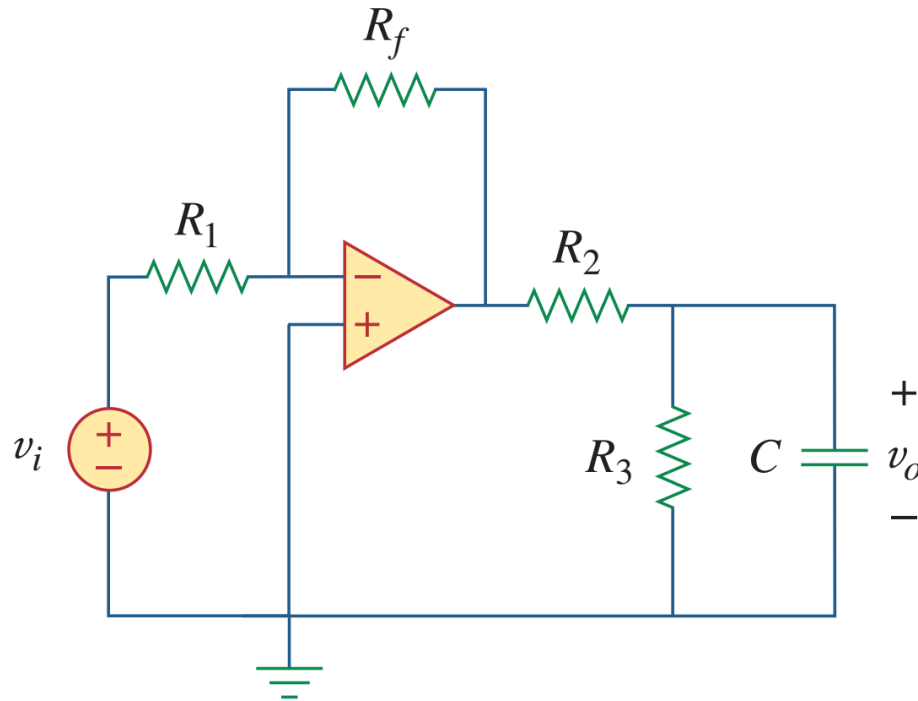
# First order op-amp circuit


For the op amp circuit in Fig. 7.55(a), find  $v_o$  for  $t > 0$ , given that  $v(0) = 3 \text{ V}$ . Let  $R_f = 80 \text{ k}\Omega$ ,  $R_1 = 20 \text{ k}\Omega$ , and  $C = 5 \mu\text{F}$ .






Find the step response  $v_o(t)$  for  $t > 0$  in the op amp circuit of Fig. 7.59. Let  $v_i = 2u(t)$  V,  $R_1 = 20 \text{ k}\Omega$ ,  $R_f = 50 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = R_3 = 10 \text{ k}\Omega$ ,  $C = 2 \text{ }\mu\text{F}$ .



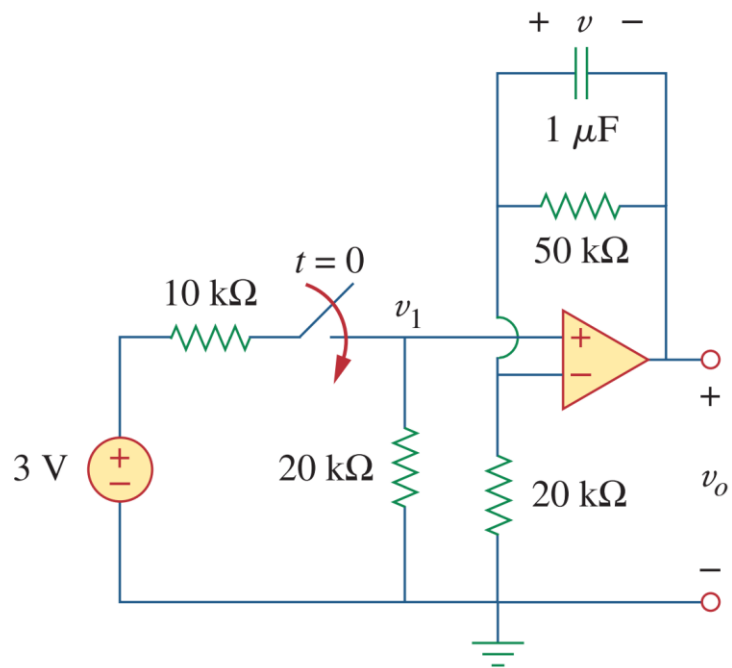

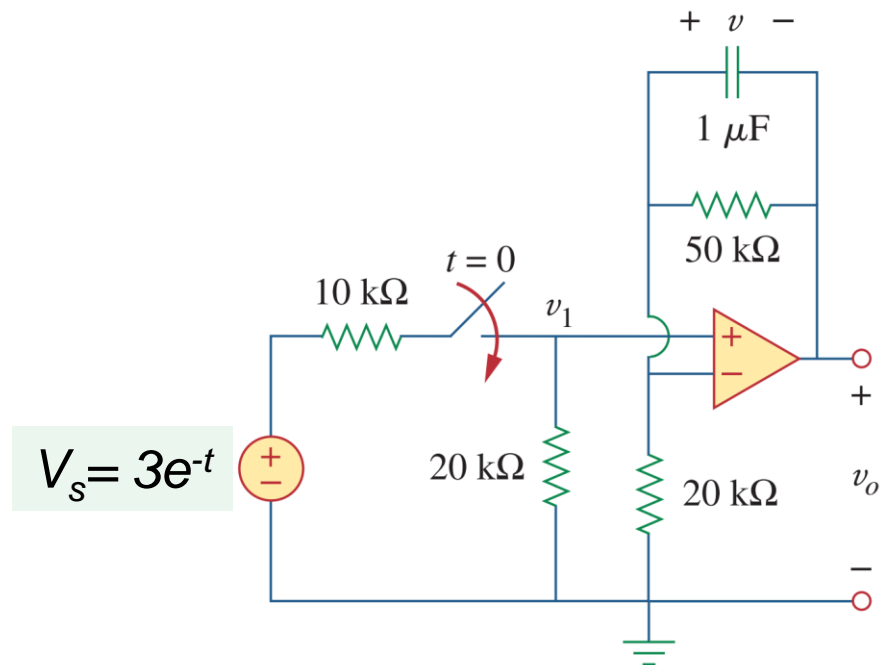



# Practice

