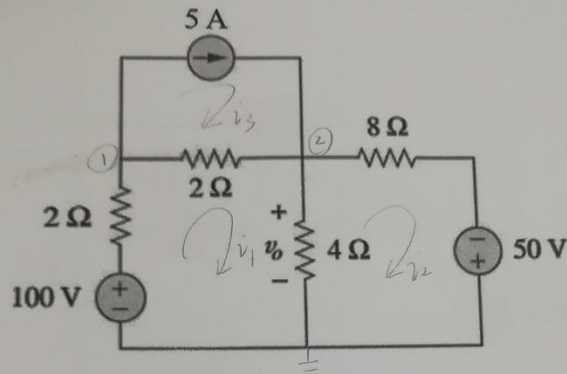


1. Using nodal analysis, find v_o



1) Nodal analysis

$$\frac{V_1 - 100}{2} + \frac{V_1 - v_o}{2} + 5 = 0$$

Node 1

$$V_1 = 62V$$

$$\frac{V_2}{4} + \frac{V_2 + 50}{8} - 5 = 0$$

Node 2

$$\Rightarrow V_2 = 34V$$

$$V_o = 34V$$

$$V_2 = V_o$$

2) Mesh analysis

$$2i_1 + 2(i_1 - i_3) + 4(i_1 - i_2) - 100 = 0$$

Mesh 1

$$4(i_2 - i_1) + 8i_2 - 50 = 0$$

Mesh 2

Mesh 3

$$i_3 = 5A$$

$$V_o = 4(i_1 - i_2)$$


$$i_1 = 19A$$

$$\Rightarrow i_2 = 10.5A$$

$$i_3 = 5A$$

$$V_o = 34$$

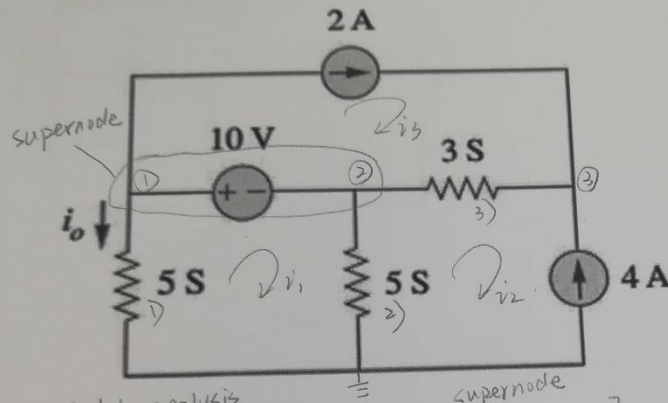2. Apply nodal analysis to find i_o , and the power dissipated in each resistor.



(1) Nodal analysis

$$V_1 \times 5 + 2 + V_2 \times 5 + (V_2 - V_3) \times 3 = 0$$

$$(V_2 - V_3) \times 3 + 2 + 4 = 0 \quad \text{Node 3} \Rightarrow$$

$$V_1 - 10 = V_2$$

$$i_o = V_1 \times 5$$

(2) Mesh analysis

$$\frac{1}{5}i_1 + 10 + \frac{1}{5}(i_1 - i_2) = 0$$

$$i_2 = -4A$$

$$i_3 = 2A$$

$$i_1 = i_o$$

Mesh 1

Mesh 2

Mesh 3

$$\Rightarrow i_1 = i_o = 27A$$

$$i_o = 27A$$

$$\Rightarrow \begin{cases} P_1 = \frac{i_1^2}{5} = 145.8W \\ P_2 = \frac{(i_1 - i_2)^2}{5} = 105.8W \\ P_3 = \frac{(i_2 - i_3)^2}{3} = 12W \end{cases}$$


$$P_1 = V_1 \cdot i_o = 145.8W$$

$$P_2 = V_2 \cdot 5 = 105.8W$$

$$P_3 = (V_2 - V_3) \cdot 3 = 12W$$

$$\begin{cases} V_1 = \frac{27}{5}V \\ V_2 = -\frac{23}{5}V \\ V_3 = -\frac{13}{5}V \\ i_o = 27A \end{cases}$$

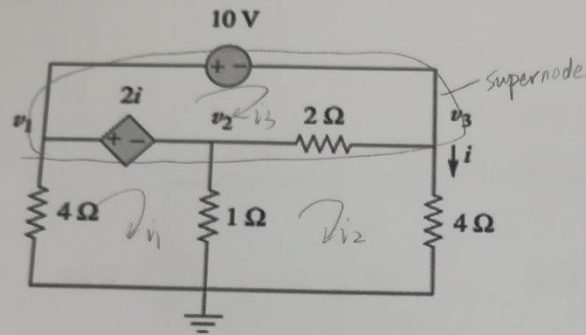3. Using nodal analysis, find v_1 , v_2 , and v_3 .



(1) Nodal analysis

$$\frac{v_1}{4} + \frac{v_2}{1} + \frac{v_3}{4} = 0 \quad \text{Supernode}$$

$$v_1 - v_2 = 2i$$

$$v_1 - v_3 = 10$$

$$\begin{aligned} v_1 &= -2.5 \text{ V} \\ \Rightarrow v_2 &= 3.75 \text{ V} \\ v_3 &= -12.5 \text{ V} \end{aligned}$$

(2) Mesh analysis

$$4i_1 + 2i_2 + (i_1 - i_2) = 0 \quad \text{Mesh 1}$$

$$(i_2 - i_1) + 2(i_2 - i_3) + 4i_2 = 0 \quad \text{Mesh 2}$$

$$10 + 2(i_3 - i_2) - 2i_1 = 0 \quad \text{Mesh 3}$$

$$v_3 = 4i_1$$

$$v_1 - v_3 = 10$$


$$v_1 - v_3 = 2i_1$$

$$i_2 = i_1$$

$$\Rightarrow \begin{cases} i_1 = 0.625 \text{ A} \\ i_2 = -3.125 \text{ A} = i_1 \\ i_3 = 11.25 \text{ A} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} v_1 = -2.5 \text{ V} \\ v_2 = 3.75 \text{ V} \\ v_3 = -12.5 \text{ V} \end{cases}$$

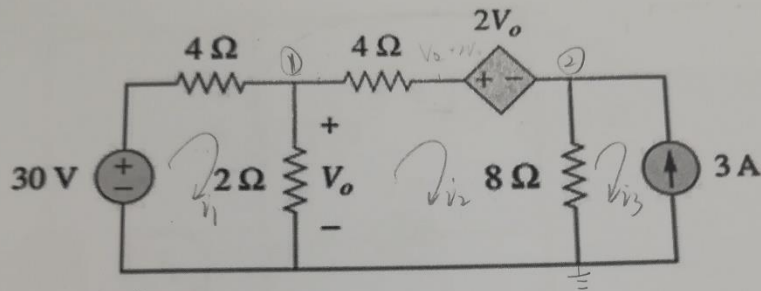4. Find V_o using the two methods you learned from EE111, (1) Nodal analysis; and (2) Mesh analysis.



(1) Nodal analysis

$$\frac{V_1 - 30}{4} + \frac{V_1}{2} + \frac{V_1 - V_2 - 2V_o}{4} = 0 \quad \text{Node 1}$$

$$\frac{V_2}{8} - 3 + \frac{V_2 + 2V_o - V_1}{4} = 0 \quad \text{Node 2}$$

$$V_1 = V_o$$

$$\Rightarrow V_o = \frac{57}{4} V = 14.25 V$$

(2) Mesh analysis

$$-30 + 4i_1 + 2(V_1 - i_2) = 0 \quad \text{Mesh 1}$$

$$2(i_2 - i_1) + 4i_2 + 2V_o + 8(i_2 - i_3) = 0 \quad \text{Mesh 2}$$


$$i_3 = -3A \quad \text{Mesh 3}$$

$$V_o = 2(i_1 - i_2)$$

$$\Rightarrow V_o = \frac{57}{4} V = 14.25 V$$

5. Use two different methods to solve i_1 , i_2 , & i_3 in the following circuit.

4.]

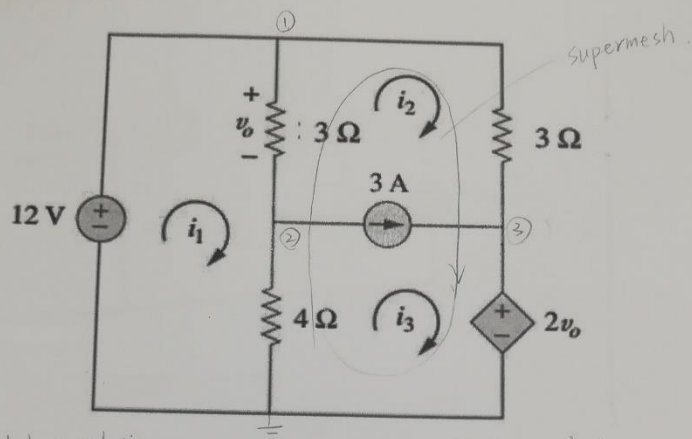

(1) Nodal analysis

$$V_1 = 12V \quad \text{Node 1}$$

$$\frac{V_1 - V_2}{3} - 3 - \frac{V_2}{4} = 0 \quad \text{Node 2}$$

$$V_3 = 2V_0 \quad \text{Node 3}$$

$$V_0 = 3(i_1 - i_2)$$

$$i_2 = \frac{V_1 - V_3}{3}$$

$$i_3 - i_2 = 3$$

$$V_0 = \frac{72}{7}V$$

$$\Rightarrow V_2 = \frac{12}{7}V$$

$$V_3 = \frac{144}{7}V$$

$$i_1 = \frac{4}{7}A \approx 0.57A$$

$$i_2 = \frac{1}{7}A \approx 0.14A$$

$$i_3 = \frac{20}{7}A \approx 2.86A$$

(2) Mesh analysis

$$-12 + 3(i_1 - i_2) + 4(i_1 - i_3) = 0 \quad \text{Mesh 1}$$

$$4(i_3 - i_1) + 3(i_2 - i_1) + 3i_2 + 2V_0 = 0 \quad \text{supermesh}$$

$$i_3 - i_2 = 3$$


$$V_0 = (i_1 - i_2) \times 3$$

$$i_1 = \frac{4}{7}A \approx 0.57A$$

$$i_2 = \frac{1}{7}A \approx 0.14A$$

$$i_3 = \frac{20}{7}A \approx 2.86A$$

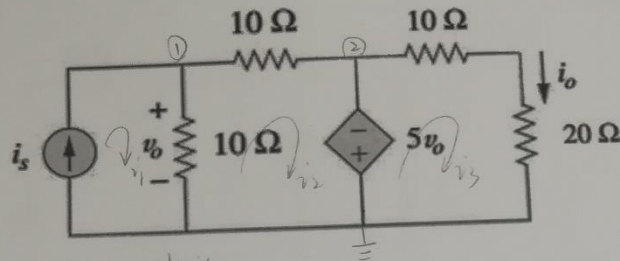6. Calculate i_s/i_o in the following circuit:



(1) Nodal analysis

$$-i_s + \frac{V_1}{10} + \frac{V_1 - V_2}{10} = 0 \quad \text{Node 1}$$

$$V_2 = (20 + 10) \cdot i_o = -5V_o$$

$$V_1 = V_o$$

$$\Rightarrow \frac{i_s}{i_o} = -\frac{21}{5} = -4.2$$

(2) Mesh analysis

$$i_1 = i_s \quad \text{Mesh 1}$$

$$10(i_2 - i_1) + 10i_2 - 5V_o = 0 \quad \text{Mesh 2}$$


$$5V_o + (10 + 20)i_3 = 0 \quad \text{Mesh 3}$$

$$i_o = i_3$$

$$V_o = 10(i_1 - i_2)$$

$$\Rightarrow \frac{i_s}{i_o} = -\frac{21}{5} = -4.2$$

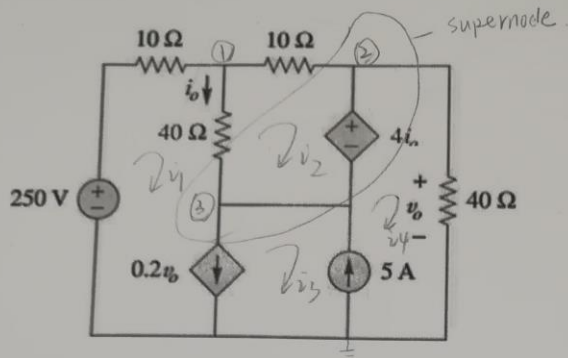7. Find v_o and i_o in the following circuit.



Nodal analysis.

$$\frac{V_1 - 250}{10} + \frac{V_1 - V_3}{40} + \frac{V_1 - V_2}{10} = 0 \quad \text{Node 1}$$

$$\frac{V_1 - V_3}{40} + \frac{V_1 - V_2}{10} - 0.2V_o + 5 = 0 \quad \text{Supernode}$$

$$V_1 - V_3 = 40 - i_o$$

$$V_2 = V_o$$

$$V_1 = 147.72 \text{ V} = \frac{68100}{461} \text{ V}$$

$$V_2 = V_o = 67.68 \text{ V} = \frac{31200}{461} \text{ V}$$

$$V_3 = \frac{27100}{461} \text{ V} = 58.79 \text{ V}$$

$$i_o = \frac{1025}{461} \text{ A} = 2.22 \text{ A}$$

Mesh analysis



$$\begin{aligned} \text{KVL} \quad \left\{ \begin{aligned} -250 + 10i_1 + 40(i_1 - i_2) + V_3 &= 0 & \text{Mesh 1} \\ 40(i_2 - i_1) + 10i_2 + 4V_o &= 0 & \text{Mesh 2} \\ -4i_o + 40i_4 - 2V_3 &= 0 & \text{Mesh 4} \end{aligned} \right. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{KCL} \quad \left\{ \begin{aligned} i_1 &= i_o + i_2 & \text{Node 1} \\ 0.2V_o + i_3 &= i_o & \text{Node 3} \\ 5 + i_3 &= i_4 \\ V_o &= 40i_4 \end{aligned} \right. \end{aligned}$$

$$\Rightarrow i_o = 2.22 \text{ A}$$

$$V_o = 67.68 \text{ V}$$

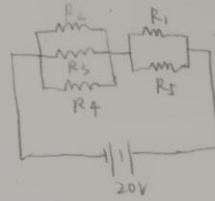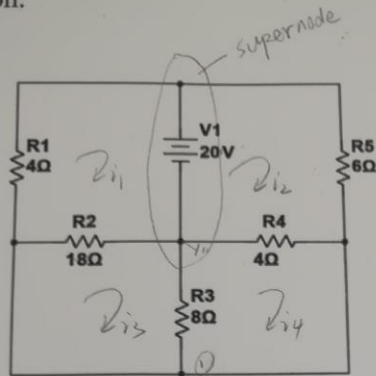8. Find the current through R2 and R3, indicate their value and direction.



Nodal analysis

$$\frac{V_1 - 20}{4} + \frac{V_1}{18} + \frac{V_1}{8} + \frac{V_1}{4} + \frac{V_1 - 20}{6} = 0 \Rightarrow V_1 = 9.84V$$

$$I_{R2} = \frac{V_1}{18} = 0.55A$$

$$I_{R3} = \frac{V_1}{8} = 1.23A$$

Mesh analysis

$$4i_1 + 20 + 18(i_1 - i_3) = 0 \quad \text{Mesh 1}$$

$$-20 + 6i_2 + 4(i_2 - i_4) = 0 \quad \text{Mesh 2}$$

$$4(i_4 - i_2) + 8(i_4 - i_3) = 0 \quad \text{Mesh 4}$$

$$8(i_3 - i_4) + 18(i_3 - i_1) = 0 \quad \text{Mesh 3}$$

$$I_{R1} = i_3 - i_1 \quad I_{R3} = i_4 - i_3$$

$$\Rightarrow \begin{cases} i_1 = -2.54A \\ i_2 = 1.69A \\ i_3 = -1.99A \\ i_4 = -0.76A \\ I_{R2} = 0.55A \\ I_{R3} = 1.23A \end{cases}$$